

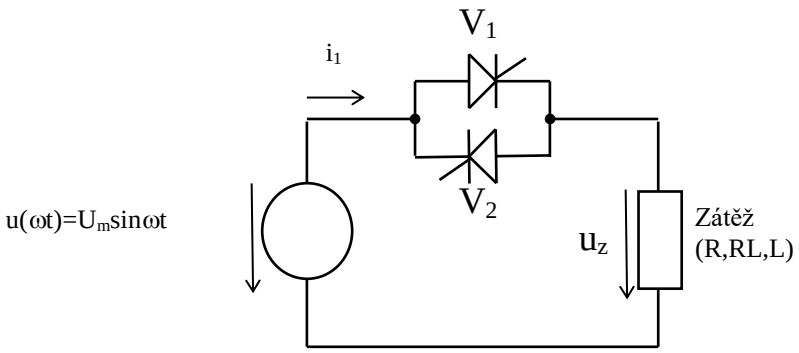



Jednofázový střídavý měnič napětí

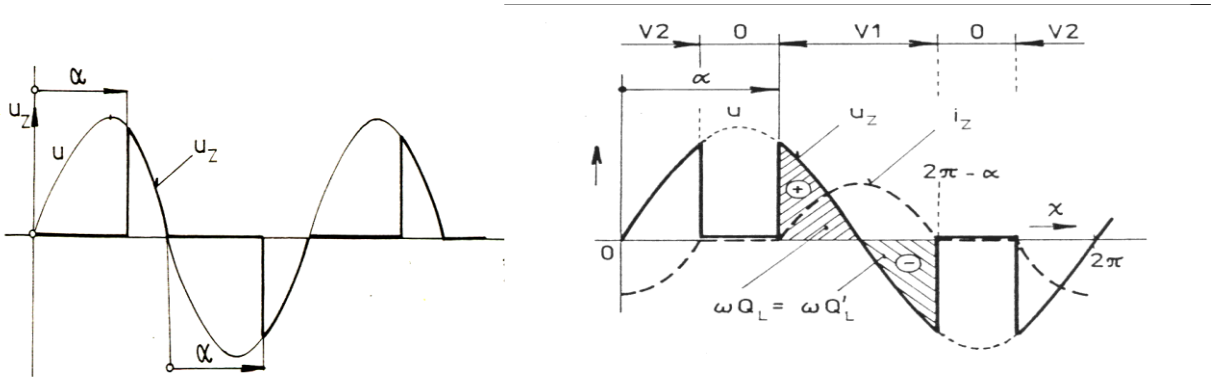

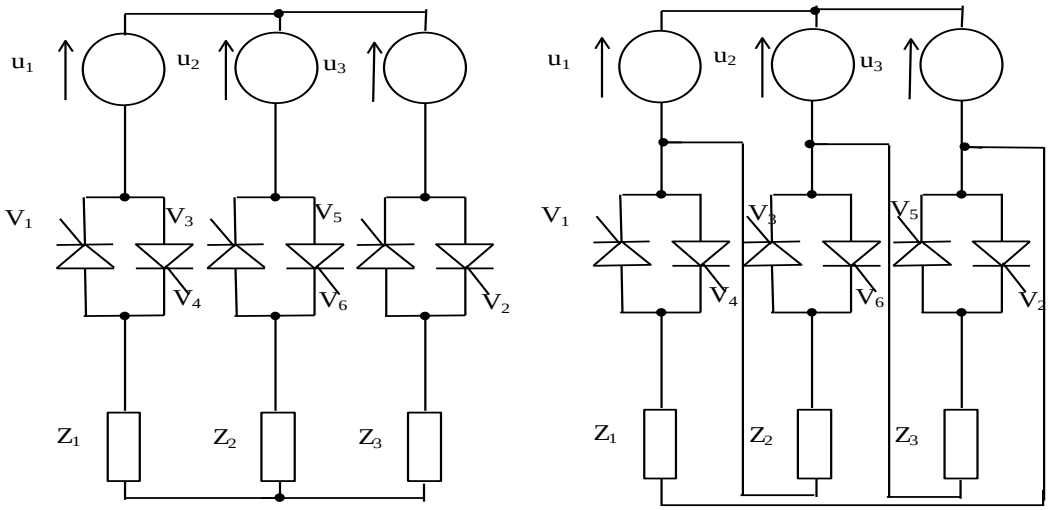Průběhy napětí a proudů jednofázového střídavého měniče napětí pro zátěž R (vlevo) a pro zátěž RL (vpravo)



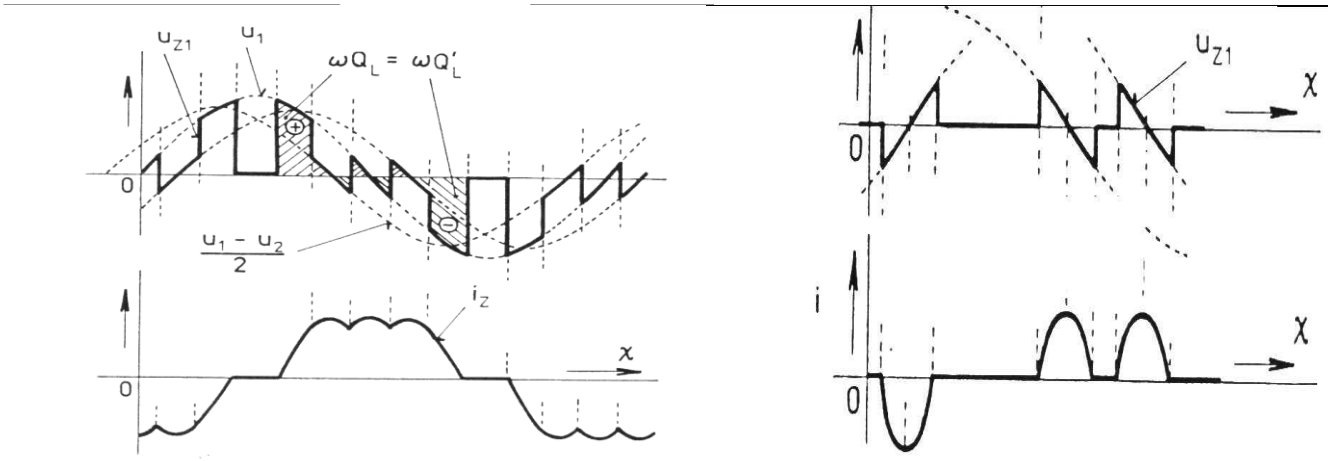Základní zapojení třífázových měničů napětí



Průběhy proudu trojfázového měniče napětí pro zátěž L a různé úhly řízení