

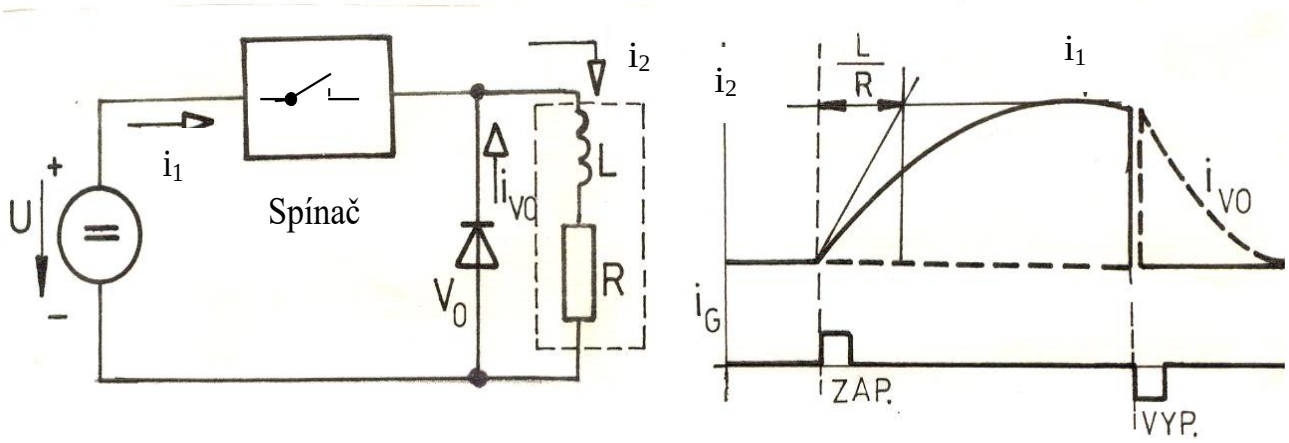



Obrázek 1 - Princip stejnosměrného spínače

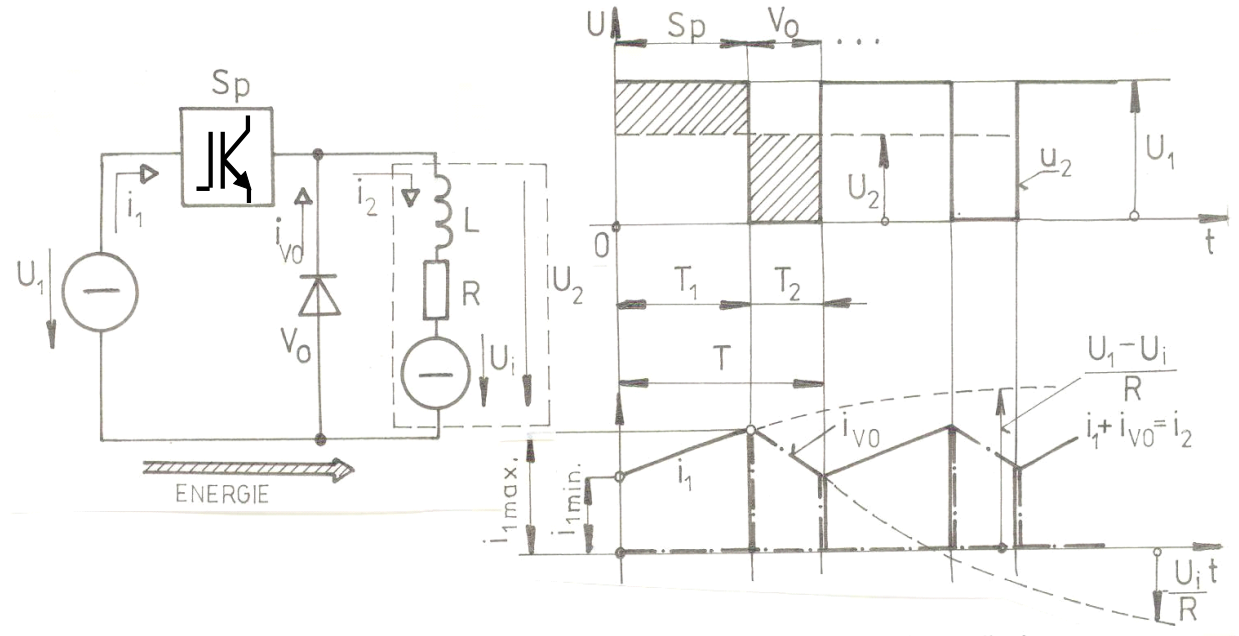


Obrázek 2 - Pulzní měnič pro snižování napětí

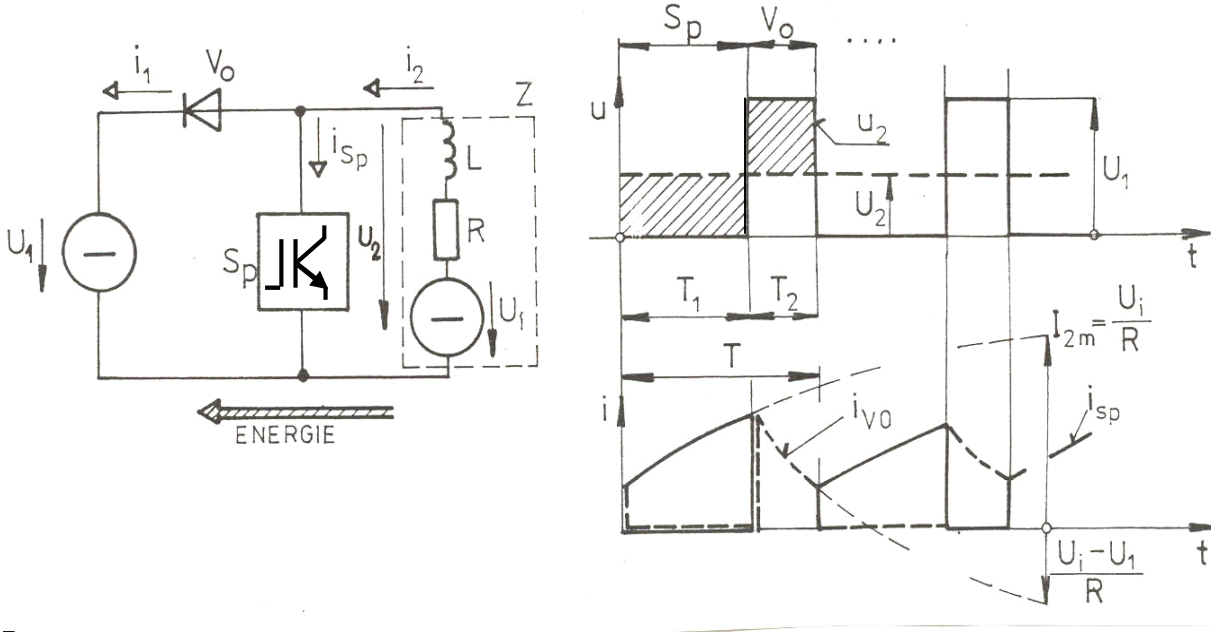


Obrázek 3 - Pulzní měnič pro zvyšování napětí

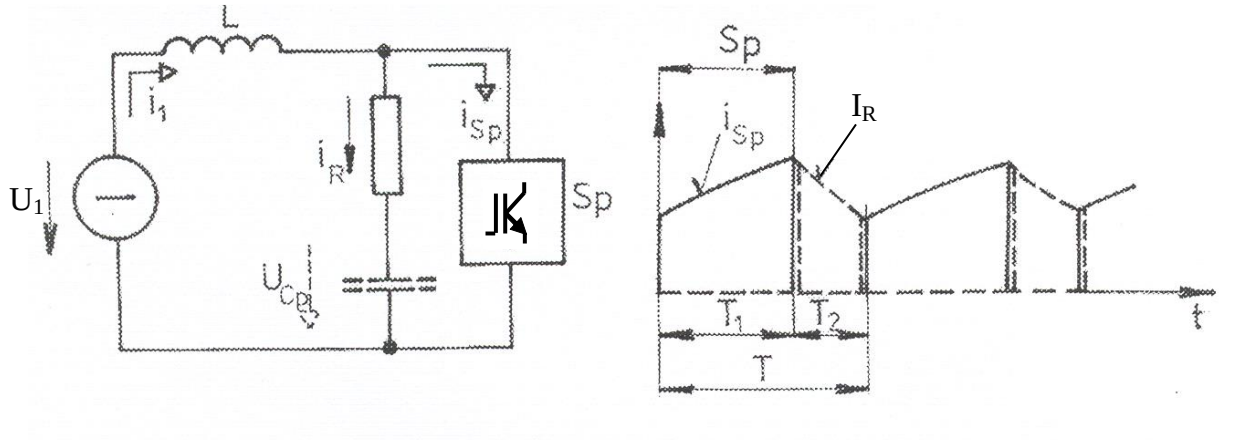

Obrázek 4 - Pulzní měnič odporu

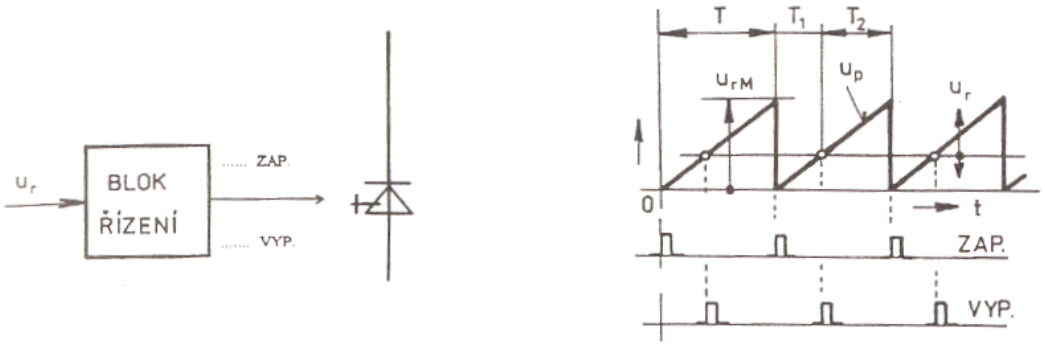

Obrázek 5 - Řízení pulzního měniče s konstantním kmitočtem

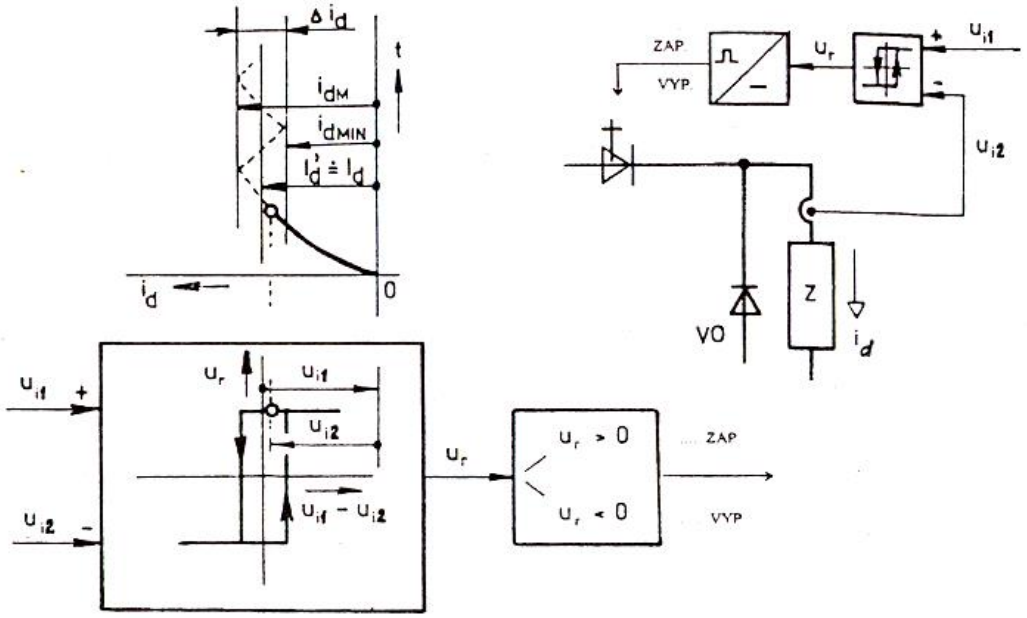

Obrázek 6 - Dvouhodnotové řízení pulzního měniče