

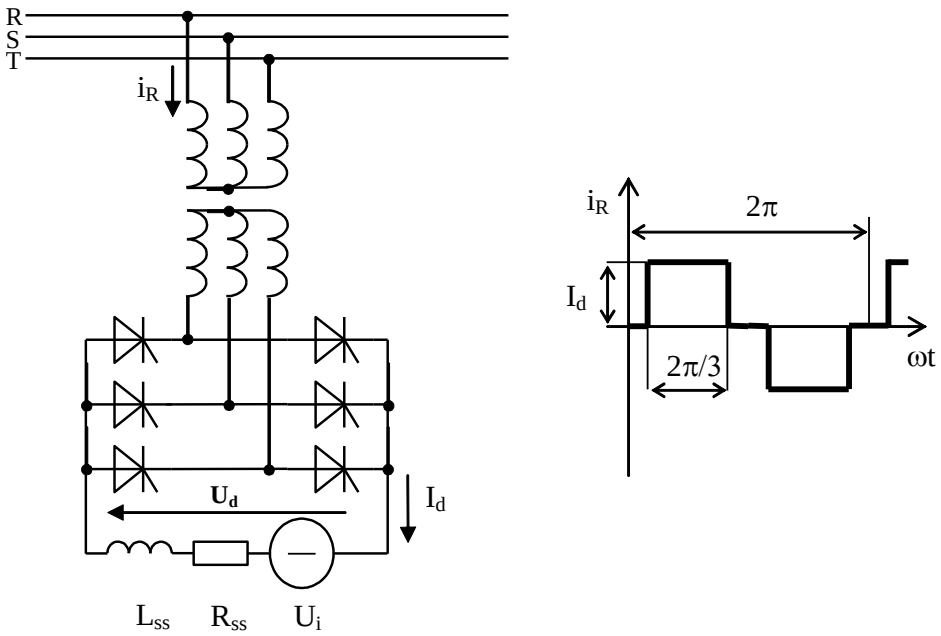



Obrázek 1 - Řízený trojfázový usměrňovač a idealizovaný průběh odebíraného proudu.

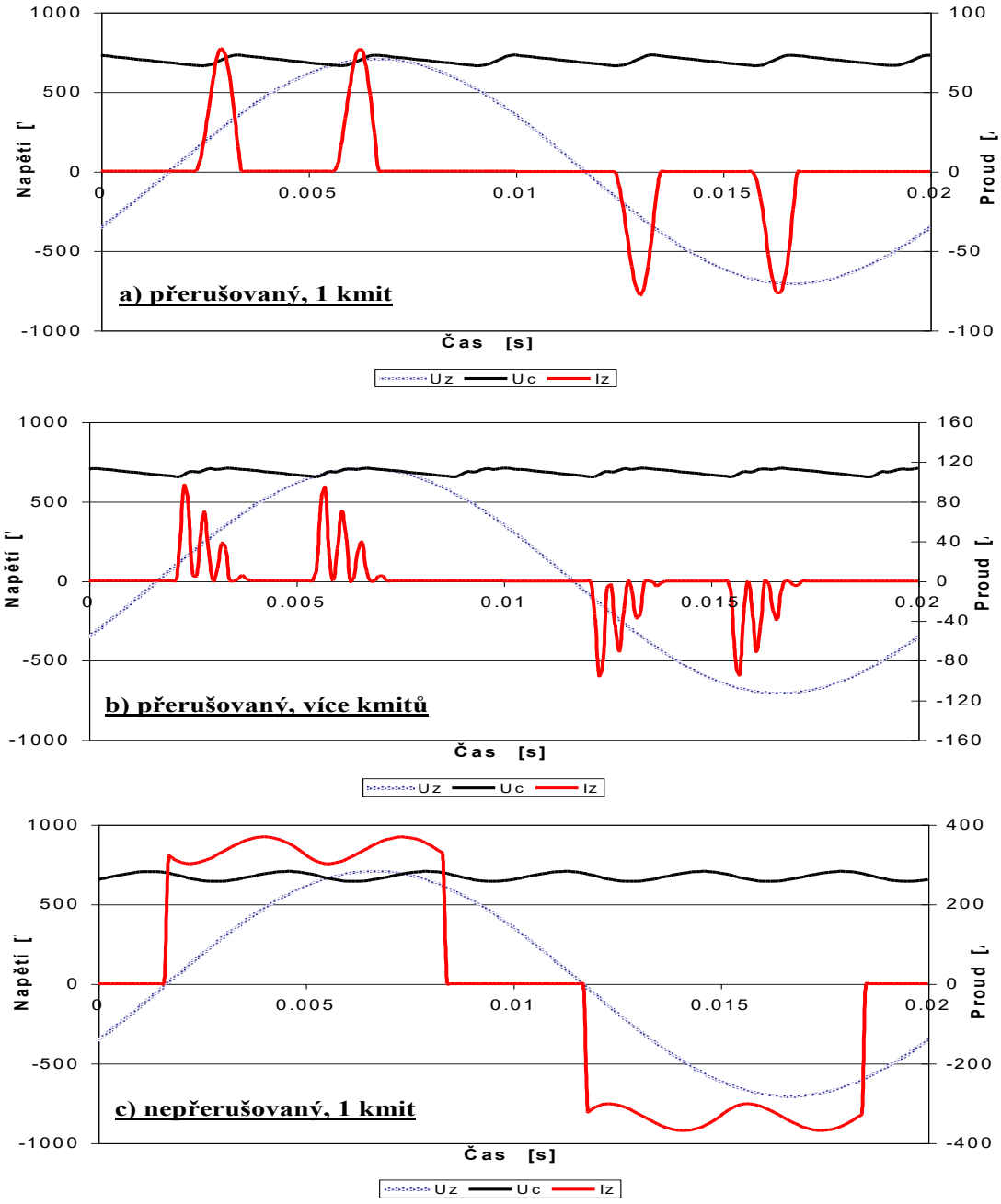


Obrázek 2 - Možné nejčastější průběhy napětí a proudů třífázového můstku s kapacitní zátěží

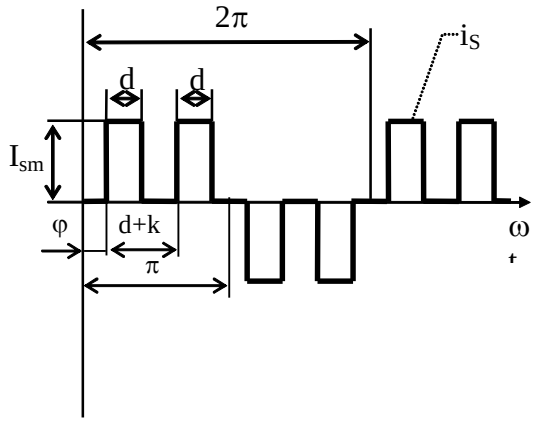


Obrázek 3 - Zjednodušený průběh proudu, odebíraného trojfázovým usměrňovačem s kapacitní zátěží ze sítě.

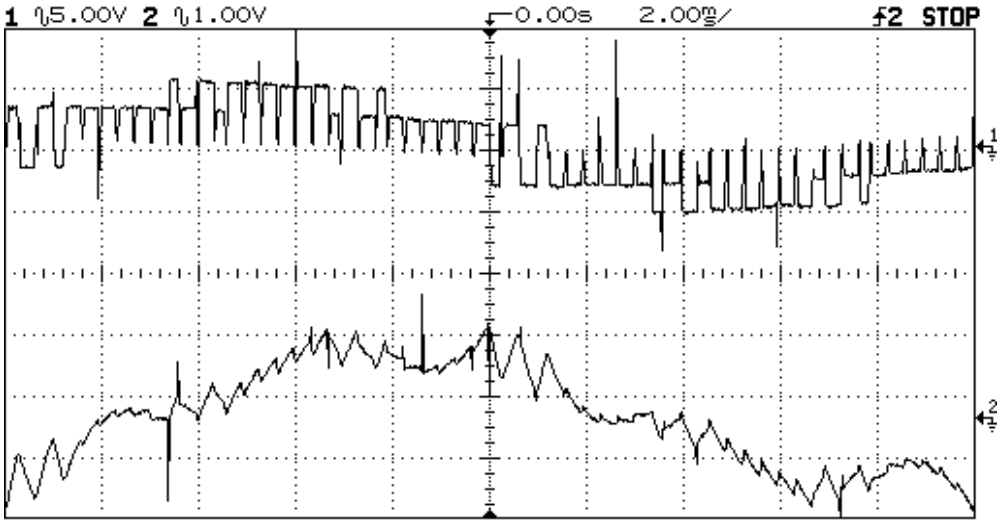


Obrázek 4 - Průběh napětí a proudu na výstupu měniče kmitočtu

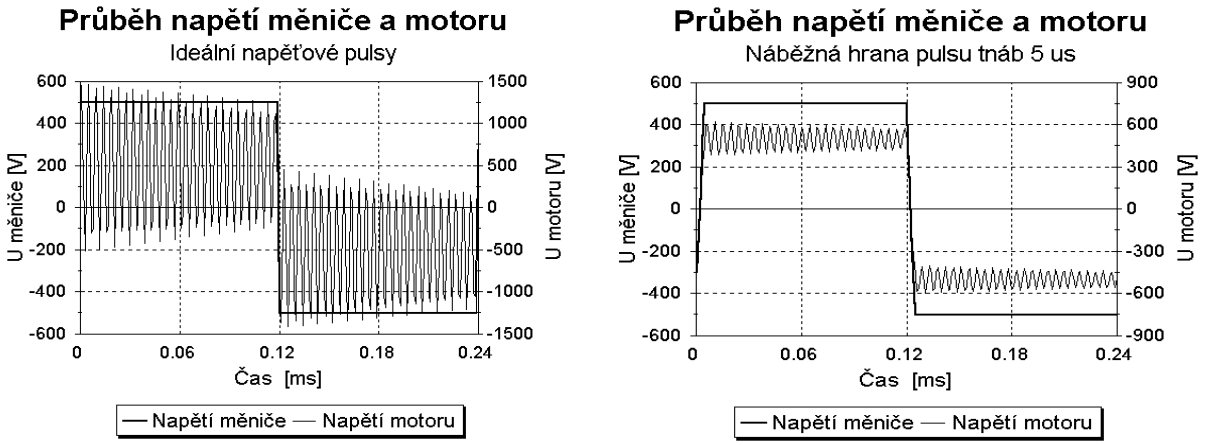


Obrázek 5 - Průběh napětí a proudu na výstupu měniče kmitočtu v soustavě měnič - kabel - motor pro velmi strmé pulsy a při malé strmosti spínacího napětí

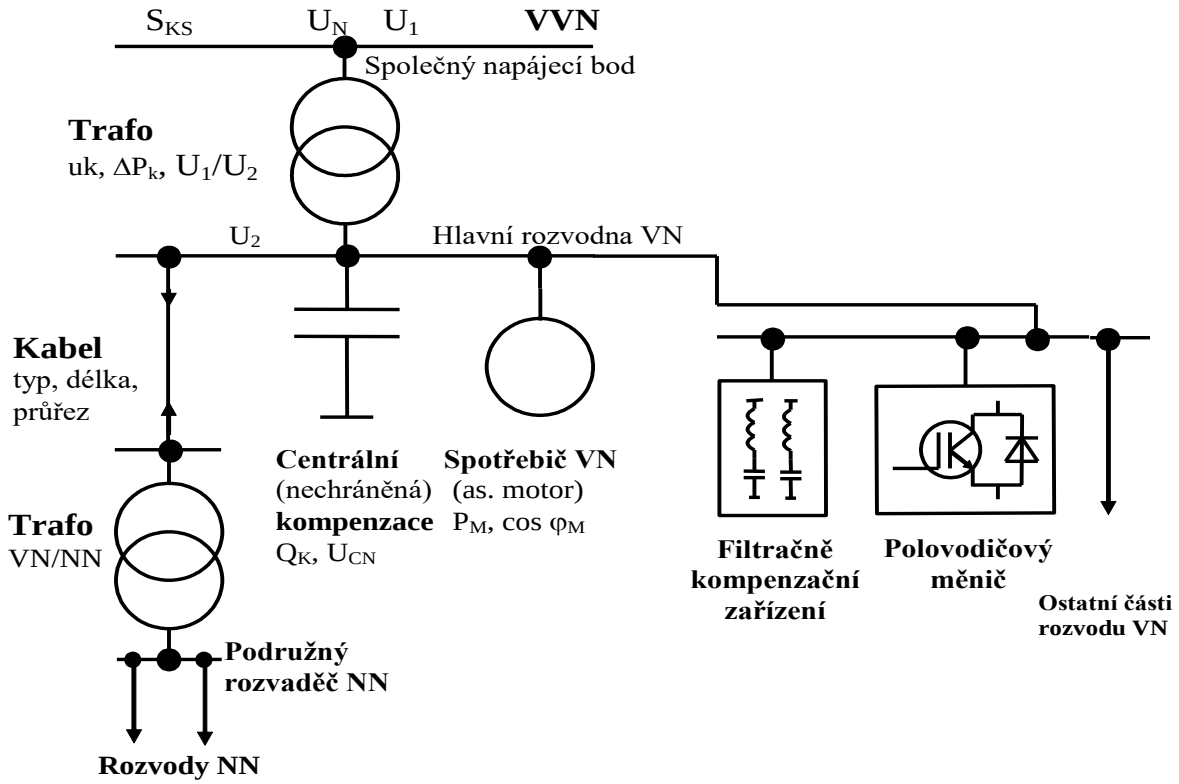

Obrázek 6 - Ilustrační schéma rozvodu v průmyslovém závodě s polovodičovými měniči a instalací filtrů

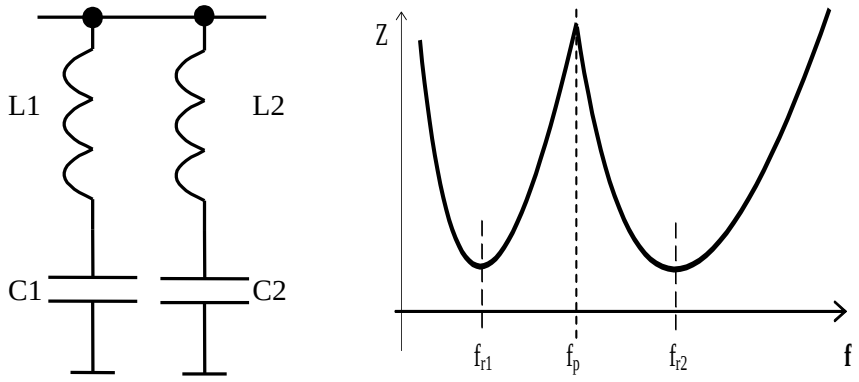

Obrázek 7 – Schéma dvou připojených filtrů (například laděných na 5. a 7. harmonickou) a jejich společná frekvenční charakteristika

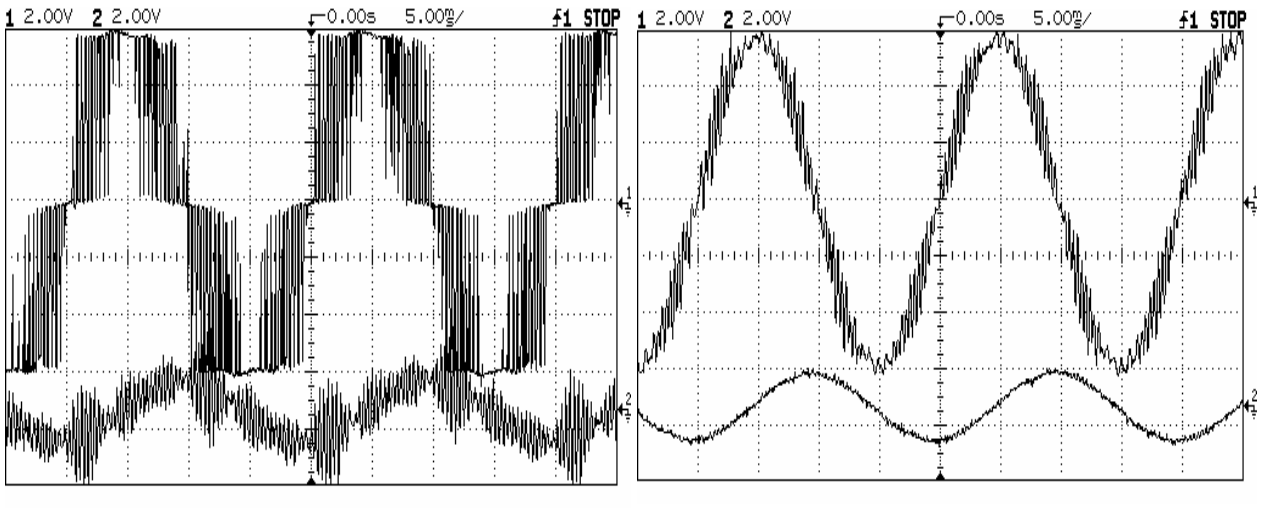

Obrázek 8 - Průběh napětí a proudu na výstupu ze střídače(vlevo) a na motoru při použití sinusového filtru