

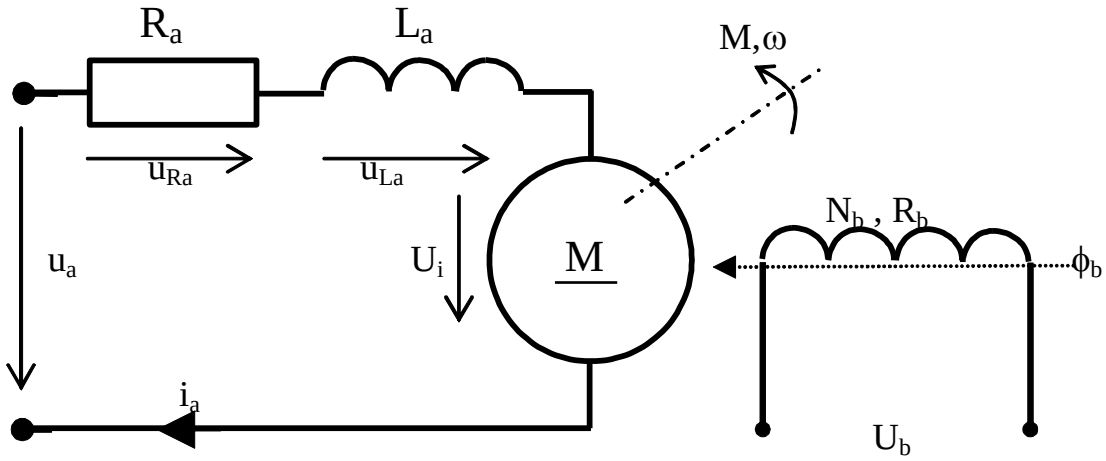


Obrázek 1– Elektrické schéma stejnosměrného cize buzeného motoru

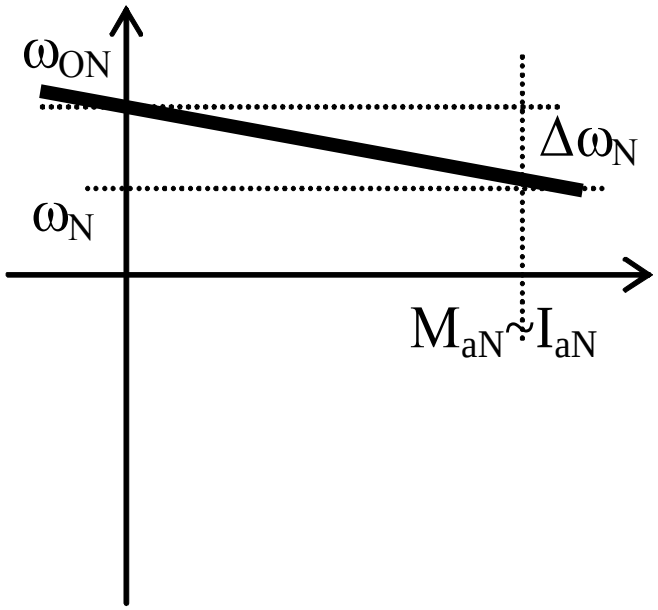


Obrázek 2 - Přirozená charakteristika cize buzeného sériového motoru[1]

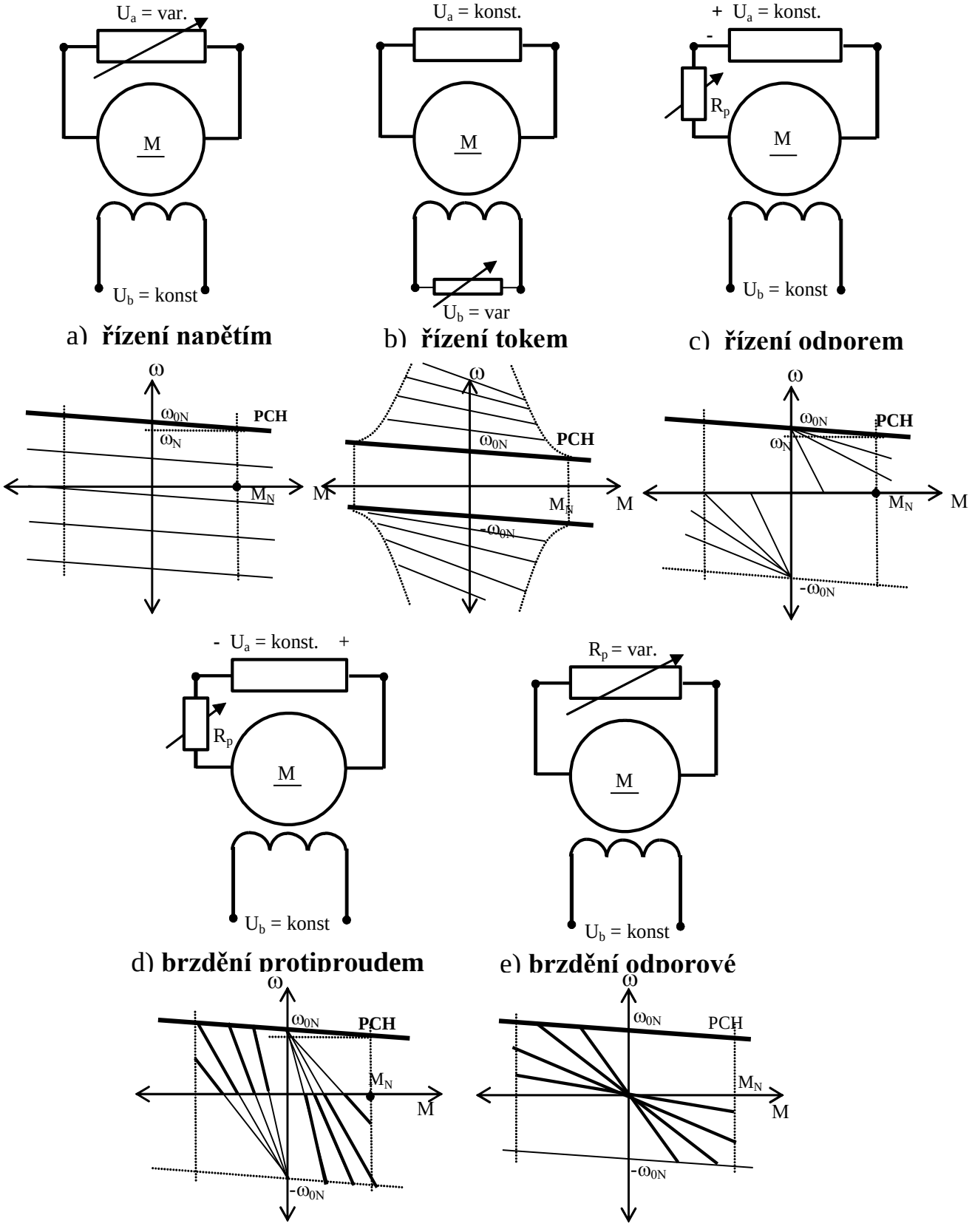[1] Z pedagogických důvodů je vyobrazen velký pokles otáček Δω. Ten je ve skutečnosti menší.




PCH = přirozená charakteristika


Obrázek 3 - Možnosti řízení stejnosměrných cize buzených motorů

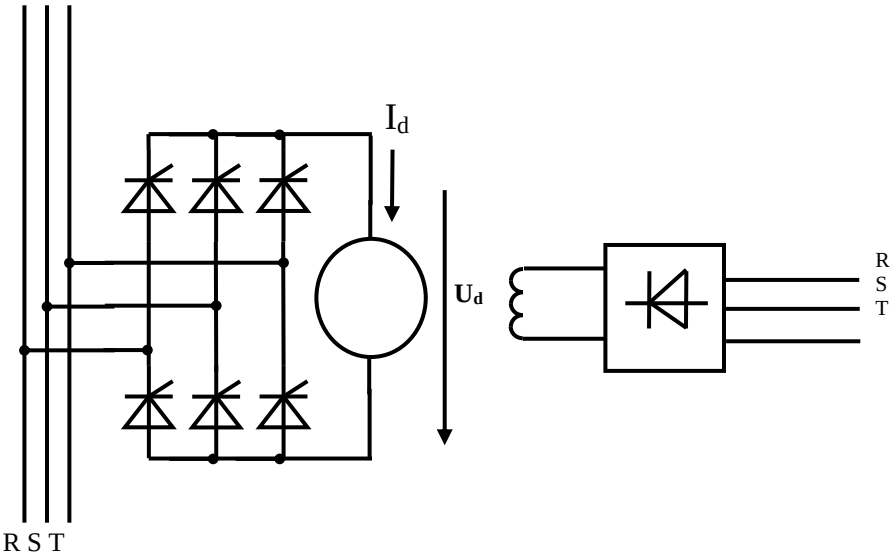

Obrázek 4 – Připojení stejnosměrného motoru k napájecím zdrojům

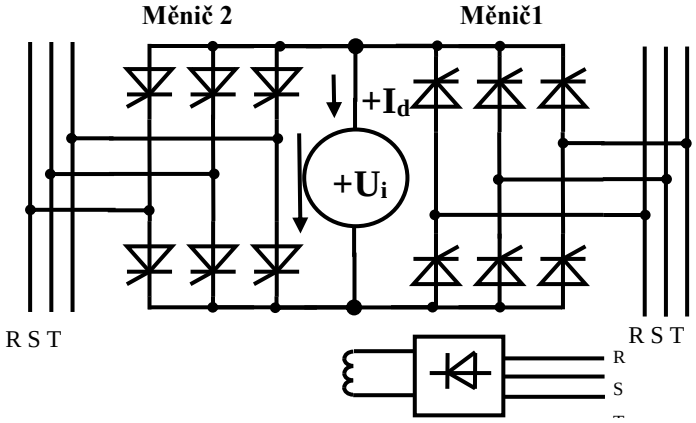

Obrázek 5 – Reverzační dvou měničová skupina

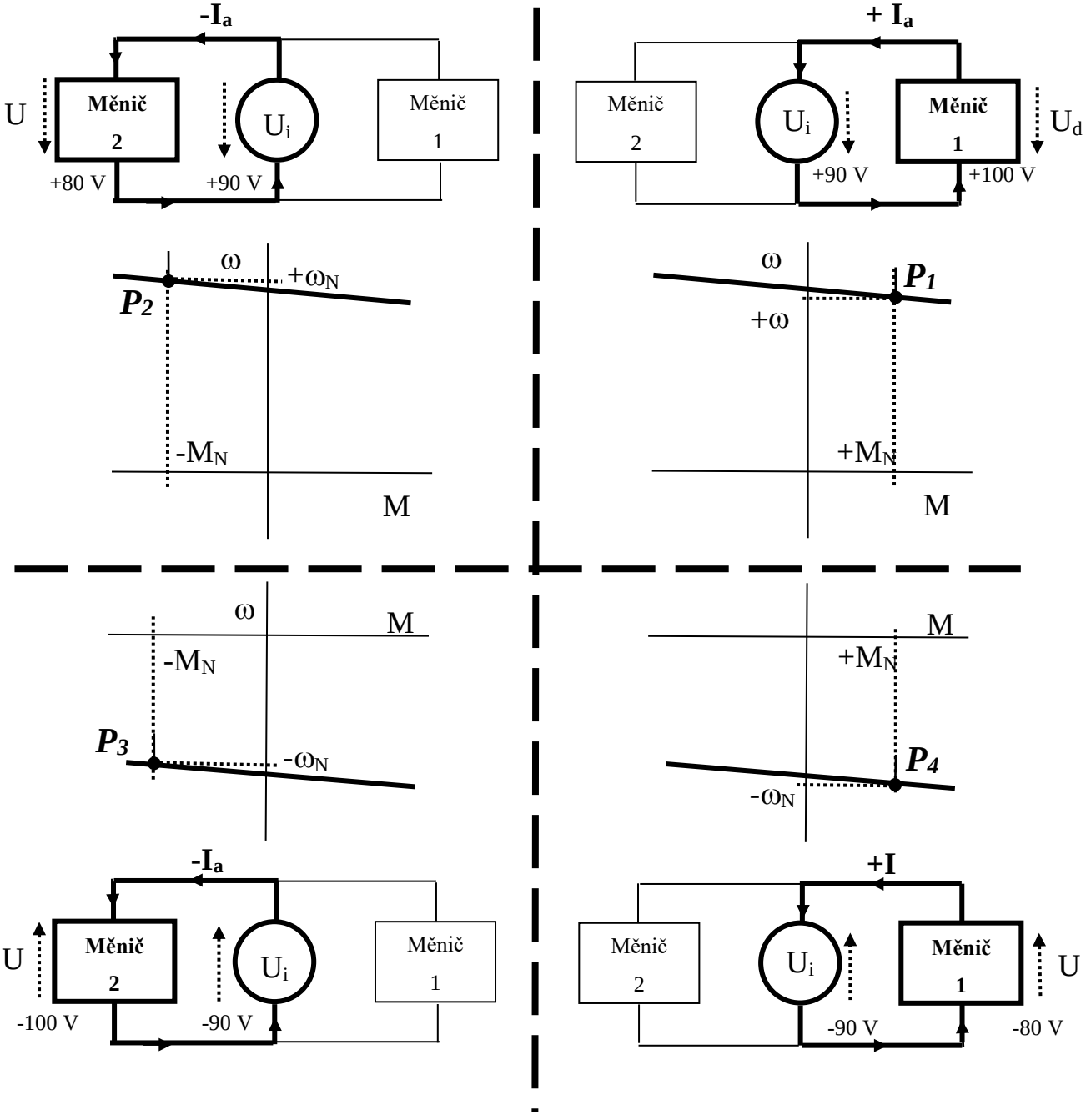

Obrázek 6 - Činnost pohonu v jednotlivých kvadrantech