Pulzní měniče – otázky

1. Jakou funkci vykonává stejnosměrný spínač?
2. Jaké polovodičové součástky lze použít pro stejnosměrný spínač?
3. Jaká je funkce pulzního měniče pro snižování napětí?
4. Jak vypočteme střední hodnotu výstupního napětí pulzního měniče pro snižování napětí?
5. Jaká je funkce pulzního měniče pro zvyšování napětí?
6. Jak vypočteme střední hodnotu výstupního napětí pulsního měniče pro zvyšování napětí?
7. Jak pracuje pulzní měnič odporu bez kondenzátoru a s kondenzátorem?
8. Pro co se používá pulzní měnič odporu?
9. Proč používáme vícekvadrantová zapojení pulzních měničů?

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1.