Střídavé měniče napětí – otázky

1. Jaký je rozdíl mezi usměrňovačem a střídavým měničem napětí?
2.Uveďte příklady použití střídavého měniče napětí.
3. Kde je použití střídavého měniče napětí nevhodné a proč.
4. Jaké jsou možné úhly řízení pro jednofázový měnič napětí s odporovou a RL zátěží?
5. V jakých případech se střídavý měnič napětí používá v el. pohonech.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1.